
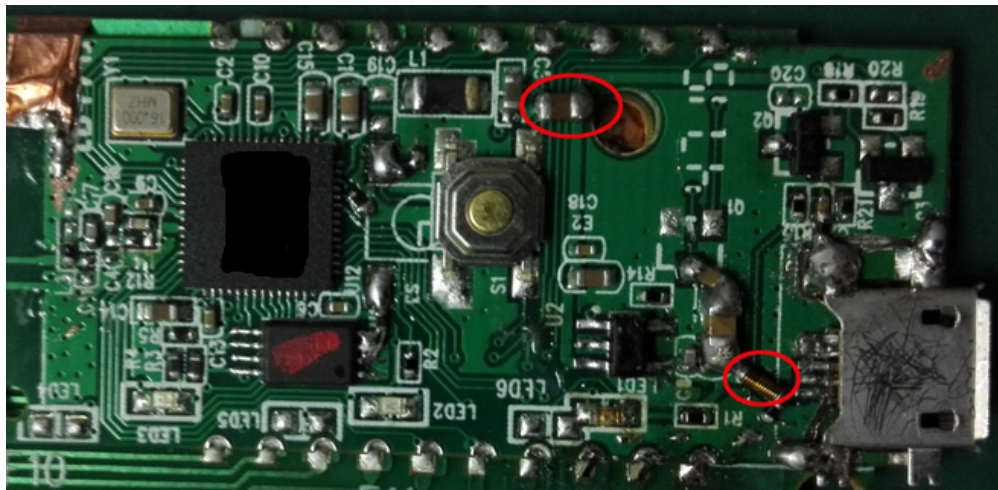
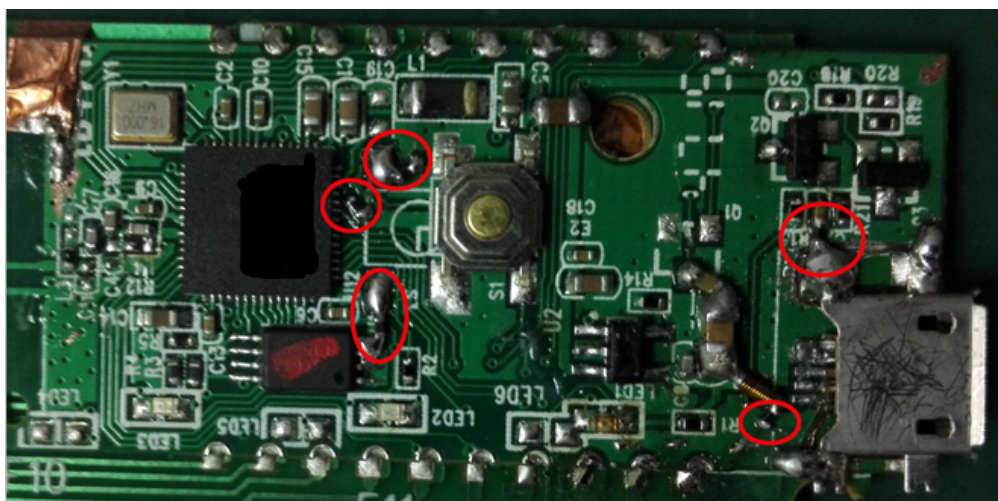


蓝牙键盘ESD解决方案

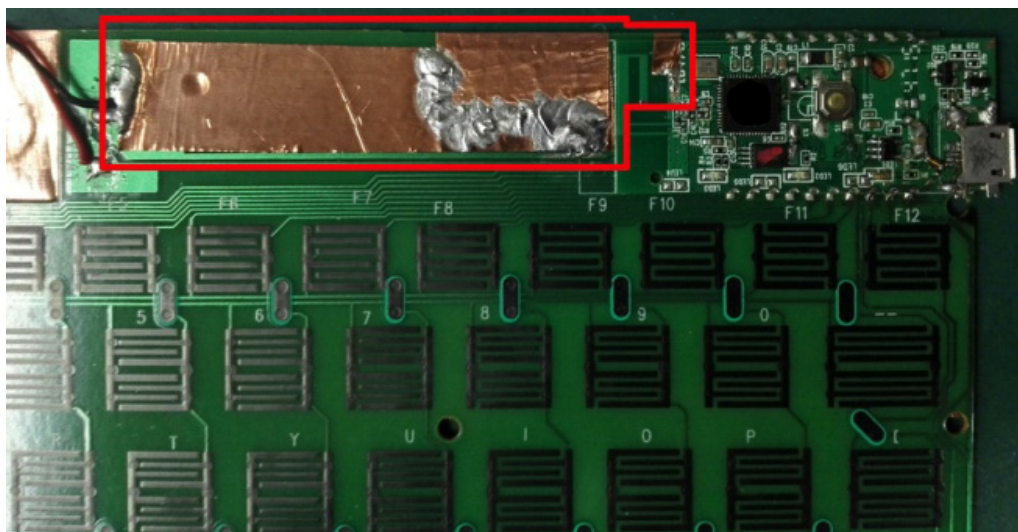

解决方案

- 1、在USB供电线路串上RU滤波器及并联高分子ESD静电保护器
- 2、在敏感线路与地间并联高分子ESD静电保护器件
- 3、在主板地与电池负极间用铜箔加宽走线连接